

Schaltnetze




Logikgatter

- Schaltnetz = Technische Realisierung einer Boolescher Funktionen
- Logikgatter = Komponente eines Schaltnetzes, die eine Boolesche Operation realisiert
 - Elemente '0' und '1' werden durch physikalische Zustände repräsentiert
 - Ein- und Ausgänge eines Logik-Gatters werden gemäß einer Booleschen Operationen verknüpft
 - Der Ausgang eines Logik-Gatters kann den Eingang eines weiteren Logik-Gatters definieren
- Technologie
 - Beliebige Domäne möglich, auch domänenübergreifend
 - z.B. elektronisch (Halbleiter, Röhre), elektrisch (Relais), pneumatisch (Ventil), mechanisch ...

Logikgatter

- CMOS-Technologie

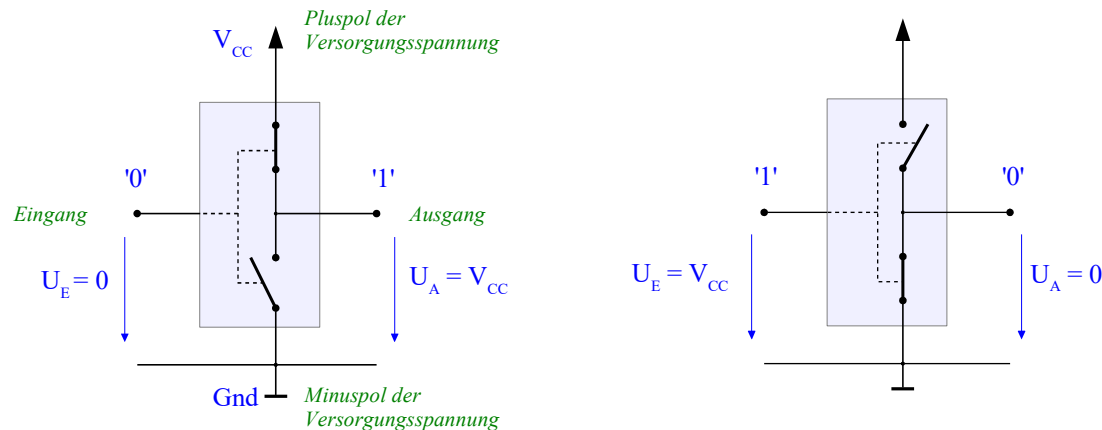- Zwei Transistoren als Schaltelemente mit komplementären Schaltzuständen
- Zunächst:
 - Spannung $U = 0$ \Leftrightarrow logisch '0'
 - Spannung $U = V_{CC}$ \Leftrightarrow logisch '1'



- Funktionsweise:



U _{Eingang}	Transistor		U _{Ausgang}
	unten	oben	
0	offen	geschl	V_{CC}
V_{CC}	geschl	offen	0

- Diese Schaltung implementiert also die NOT-Operation ("Inverter")

Logikgatter

- Durch Kombination komplementärer Transistoren können beliebige Boolesche Operationen realisiert werden:

- Schaltungsprinzip:

 
 


- Boolesche Operation:

$$y = \overline{a \cdot b}$$


$$y = \overline{a + b}$$

  - In digitaltechnischen Schaltbildern werden abstrakte, implementierungsunabhängige Schaltzeichen verwendet.
- Hier beispielsweise:





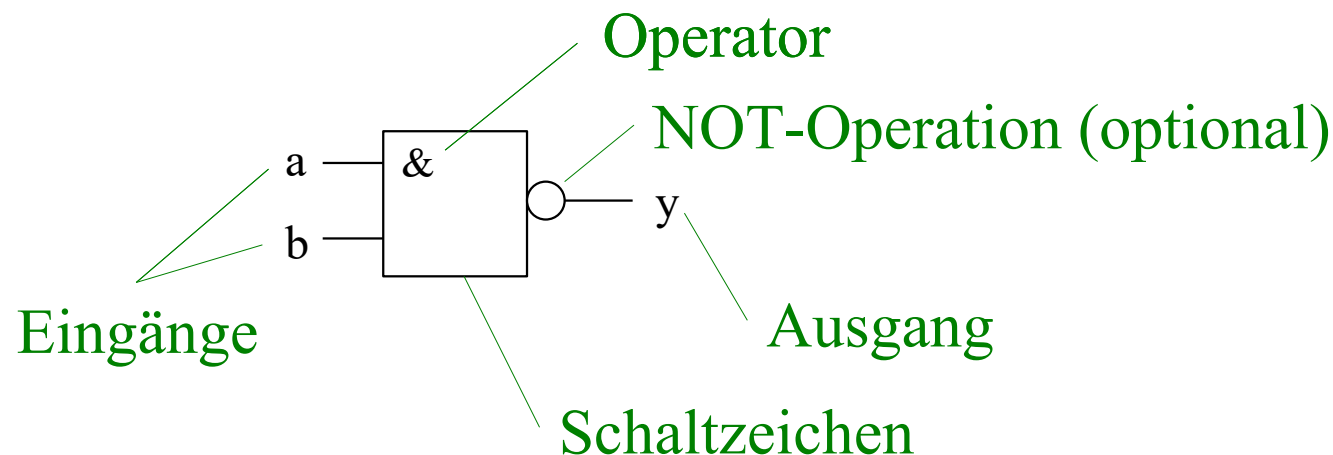
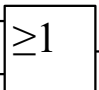
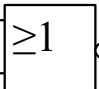
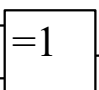
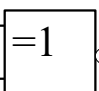
Logiksymbole / Schaltzeichen

- Schaltgatter (Logikgatter) = Realisierung einer schaltalgebraischen Operation
- Abstrakte Darstellung
 - Unabhängig von der Implementierung / Technologie
 - Vereinfachung
 - Keine Spannungs/Energieversorgung
 - Keine Implementierungsdetails (Black Box)
 - Konvention
 - Eingänge links, Ausgänge rechts
 - Ein-/Ausgänge können optional mit NOT-Operation versehen werden







Logiksymbole / Schaltzeichen

- Schaltzeichen:
(DIN 60617)

	Bezeichnung	Logikgleichung	Wahrheitstabelle $x_1 = 0 \ 0 \ 1 \ 1$ $x_2 = 0 \ 1 \ 0 \ 1$	Schaltzeichen
	NOT	$y = \overline{x_1}$	$y = 1 \ 1 \ 0 \ 0$	x_1 —  — y
<div> <div>Hier nur alle kommutativen und nicht-trivialen Operationen sowie deren Negation</div> <div></div> </div>	AND	$y = x_1 \cdot x_2$	$y = 0 \ 0 \ 0 \ 1$	x_1 —  — y
	NAND	$y = \overline{x_1 \cdot x_2}$	$y = 1 \ 1 \ 1 \ 0$	x_1 —  — y
	OR	$y = x_1 + x_2$	$y = 0 \ 1 \ 1 \ 1$	x_1 —  — y
	NOR	$y = \overline{x_1 + x_2}$	$y = 1 \ 0 \ 0 \ 0$	x_1 —  — y
	XOR (Antivalenz) (<i>exclusive-or</i>)	$y = x_1 \oplus x_2$	$y = 0 \ 1 \ 1 \ 0$	x_1 —  — y
	XNOR (Äquivalenz) (<i>exclusive-not-or</i>)	$y = \overline{x_1 \oplus x_2}$	$y = 1 \ 0 \ 0 \ 1$	x_1 —  — y

Logiksymbole / Schaltzeichen

- Logiksymbole in verschiedenen Domänen

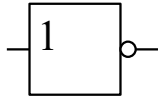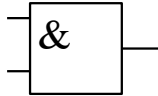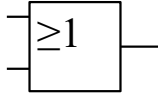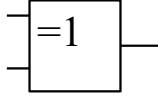Operator	Boolscher Term		Schaltzeichen	Software	
	technisch	mathematisch	IEC 60617	boolscher Ausdruck	bitweise
NOT	\bar{x}	$\neg x$		!	~
AND	\cdot	\wedge		&&	&
OR	$+$	\vee			
XOR	\oplus	$\underline{\vee}$			^

Schaltnetze

- Logische Funktionen werden durch *Schaltnetze* (**kombinatorische Logik**) implementiert
- *Schaltnetze* sind Funktionsblöcke, die aus kombinatorischen Schaltungen bestehen. Sie verarbeiten Schaltvariablen, deren Werte am Ausgang nur von den Eingangswerten zum "gleichen" Zeitpunkt abhängen. (DIN 44300)

$$y = f(a, b, c, \dots)$$

Funktion (points to f)
Ausgang (points to y)
Eingänge (points to a, b, c, \dots)
"Schnittstelle"


- Beispiel

- Funktion

$$y = \overline{a \cdot b} + c$$

"Implementierung"


- Schaltnetz

 

- Schaltnetze werden durch elektrische Schaltungen realisiert.
Dazu gilt folgende Vereinbarung:
 - „positive“ Logik
 - dem logischen 1-Zustand („wahr“) ist der Signalpegel „High“ zugeordnet
 - dem logischen 0-Zustand („falsch“) ist der Signalpegel „Low“ zugeordnet
 - d.h. Spannungen des 1-Zustands sind positiver als die Spannungen des 0-Zustands
 - „negative“ Logik
 - komplementär zur positiven Logik
 - d.h. Spannungen des 1-Zustandes sind negativer als die Spannungen des 0-Zustandes
 - In Datenblättern der Digitaltechnik wird daher meist die Bezeichnung "H" und "L" verwendet.

Signalpegel

 - Elektrische Pegel in Digitalschaltungen
 - Tatsächliche Spannungen weichen vom Ideal ab. Ursache:
 - Parasitäre Widerstände und Kapazitäten
 - Bauteiltoleranzen und Temperatureinflüsse
 - Störsignale und Nebensprechen
- Besser: Pegelbereiche mit Störabstand zwischen Eingang und Ausgangspegeln



V_{CC}	Supply Voltage	= 3,3V
V_{IH}	Input High Voltage	= 2,0V
V_{IL}	Input Low Voltage	= 0,8V
V_{OH}	Output High Voltage	= 2,4V
V_{OL}	Output Low Voltage	= 0,4V

(Zahlenwerte 3,3V-CMOS)

Störabstand:


$$M_H = V_{OH} - V_{IH} = 0,4V$$

$$M_L = V_{IL} - V_{OL} = 0,4V$$


Schaltzeiten

- Bei realen digitalen Bauteile kann das Ausgangssignal dem Eingangssignal nicht in unendlich kurzer Zeit folgen, es müssen *Schaltzeiten* berücksichtigt werden. Die Schaltzeiten bestimmen die maximale Taktfrequenz eines digitalen Systems

Signalübergangszeit:

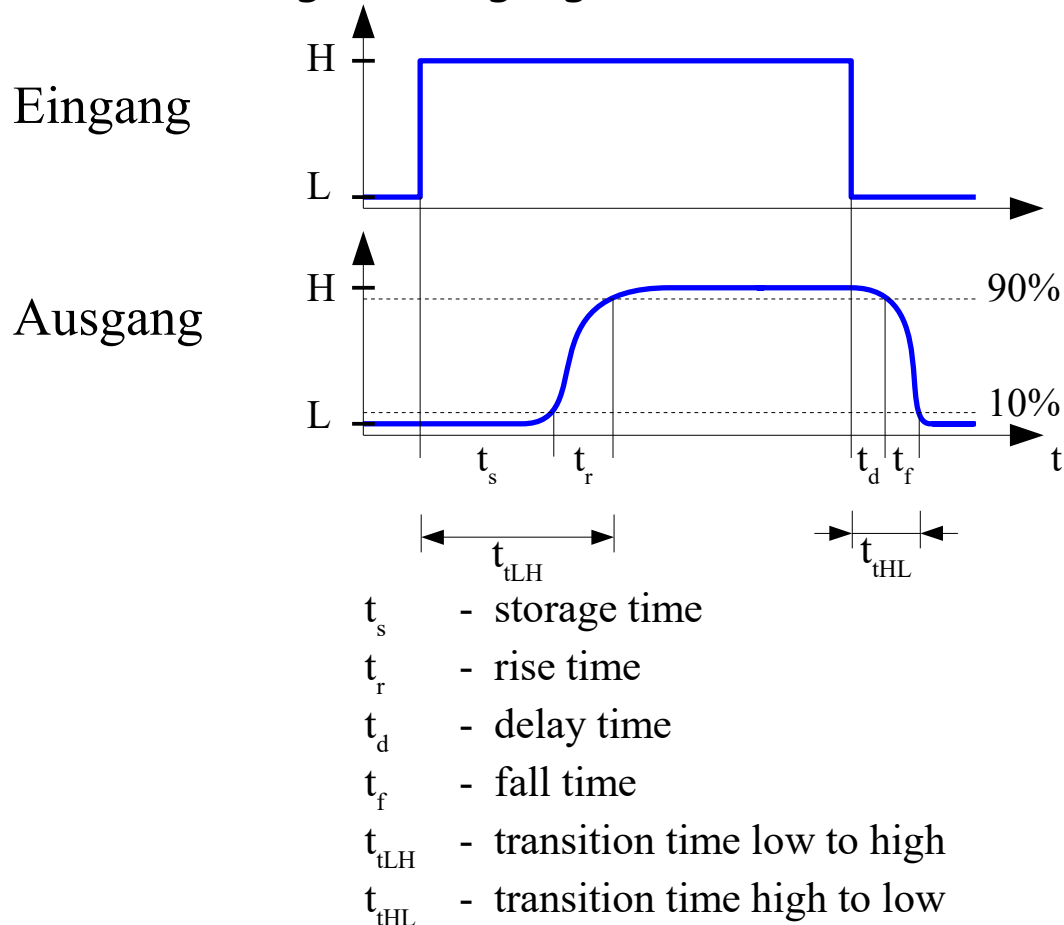


Signallaufzeit:

 


Laufzeiteffekte

- Schaltnetze verknüpfen die Eingangssignale kontinuierlich, dadurch:
 - Gewünschte und parasitäre Änderungen der Eingangssignale bzw. interner Signale führen gleichermaßen zu Änderungen der Ausgänge
 - Laufzeiteffekte können während eines Schaltvorgangs Falschwerte (parasitäre Übergangszustände) verursachen
 - *Glitch, Spike*
 - Störimpuls, kurzzeitiger Falschwert
 - *Hazard*
 - Konfiguration, bei der ein Glitch auftreten kann

- Beispiel:

 

 - alle Eingangssignale ändern sich gleichzeitig, Ausgang y müsste $y = 0$ bleiben
- Durch die Laufzeit des UND-Gatters wird kurzzeitig $x \neq y$, der Ausgang wird zweimal parasitär zu 1




Schaltnetze

- Realisierung einer (voll-)disjunktiven Schaltfunktionen durch zweistufige Logik

- Beispiel:

$$y = (\bar{x}_0 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_2) + (x_0 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2) + (x_0 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2) + (x_0 \cdot x_1 \cdot x_2)$$

x_0	x_1	x_2	y	<i>Minterme</i>
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	$\bar{x}_0 \cdot x_1 \cdot \bar{x}_2$
0	1	1	0	
1	0	0	1	$x_0 \cdot \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$
1	0	1	1	$x_0 \cdot \bar{x}_1 \cdot x_2$
1	1	0	0	
1	1	1	1	$x_0 \cdot x_1 \cdot x_2$

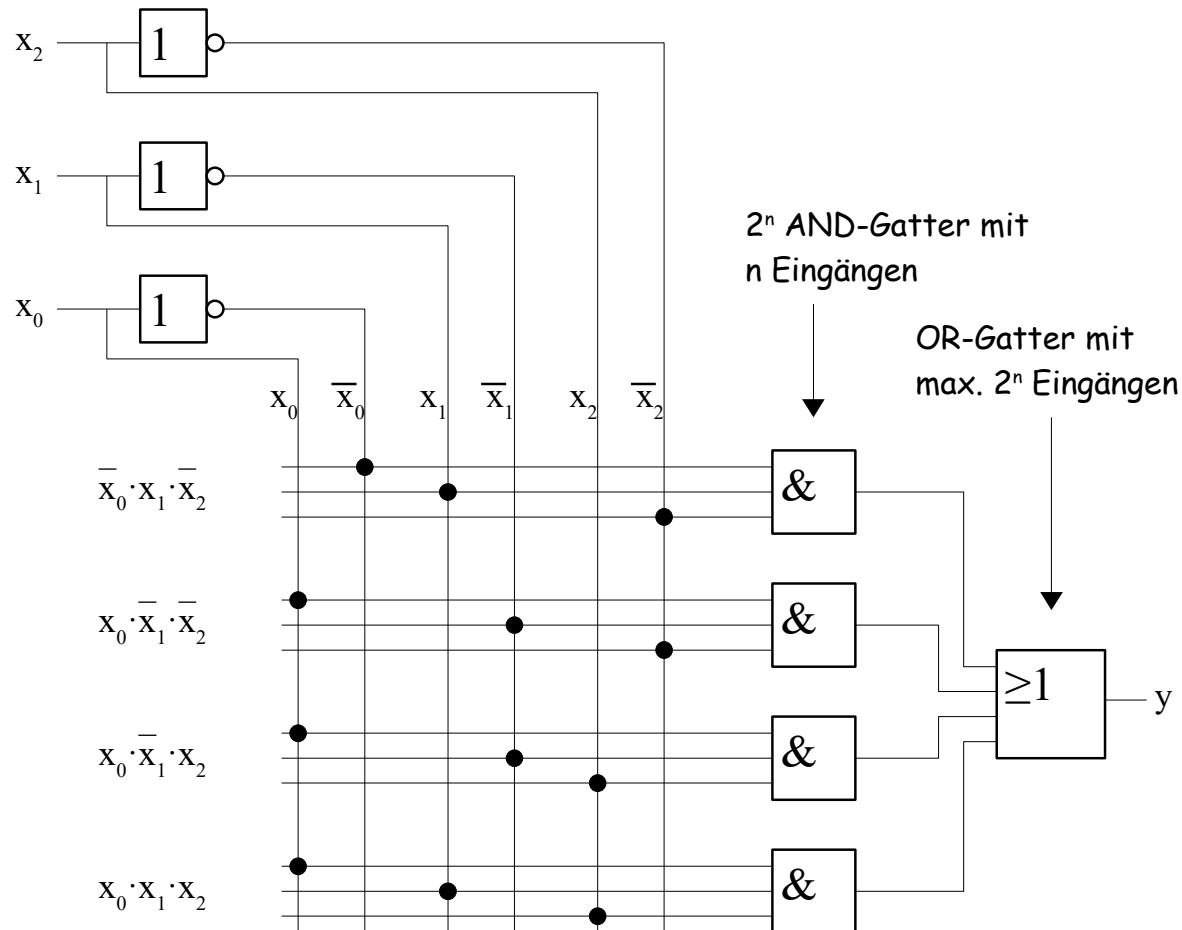


Schaltnetze

- Realisierung einer (voll-)konjunktiven Schaltfunktionen durch zweistufige Logik

- Beispiel:

$$y = (x_0 + x_1 + x_2) \cdot (x_0 + x_1 + \bar{x}_2) \cdot (x_0 + \bar{x}_1 + \bar{x}_2) \cdot (\bar{x}_0 + \bar{x}_1 + x_2)$$


x_0	x_1	x_2	y	<i>Maxterme</i>
0	0	0	0	$x_0 + x_1 + x_2$
0	0	1	0	$x_0 + x_1 + \bar{x}_2$
0	1	0	1	
0	1	1	0	$x_0 + \bar{x}_1 + \bar{x}_2$
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	$\bar{x}_0 + \bar{x}_1 + x_2$
1	1	1	1	

 


Beispiel: Multiplexer

- Multiplexer:
 - „Weiche“ für logische Signale. Das Steuersignal s entscheidet, welches der Eingangssignale x_i an den Ausgang geschaltet y wird

Schaltungsprinzip:

 

Schaltzeichen:

 


Wahrheitstabelle:

<i>Eingang</i>			<i>Ausgang</i>
x_1	x_0	s	y
*	0	0	0
*	1	0	1
0	*	1	0
1	*	1	1

*: don't care


Schaltungsrealisierung:

 


Beispiel: Demultiplexer

- Demultiplexer:
 - Das Steuersignal s entscheidet, an welchem Ausgang das Eingangssignal weitergegeben wird.

Schaltungsprinzip:

 


Schaltzeichen:

 

Wahrheitstabelle:

<i>Eingang</i>		<i>Ausgang</i>	
s	x	y_1	y_0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0

Schaltungsrealisierung:

 

Beispiel: Prioritäts-Encoder


- M-to-N Prioritäts-Encoder:
 - Prüft, welcher höchstwertige Eingang den Wert „1“ hat.
 - Der Ausgang codiert die Nummer dieses Eingangs.
 - M: Anzahl Eingänge, N: Anzahl Ausgänge ($2^N \geq M$)

Wahrheitstabelle:

<i>Eingang</i>			<i>Ausgang</i>	
x_3	x_2	x_1	y_1	y_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	*	1	0
1	*	*	1	1

*: don't care

Schaltungsrealisierung:

 


Beispiel: Line Decoder

- M-to-N Line Decoder:
 - Mit den M Eingangsvariablen x_i wird genau einer der N Ausgangsvariablen y_i ausgewählt

Wahrheitstabelle:

<i>Eingang</i>		<i>Ausgang</i>			
x_1	x_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Schaltungsrealisierung:

 

Programmierbare Logik

- Flexible Realisierung von Schaltnetzen durch „programmierbare Logik“:
 - Grundidee: jede Funktion kann durch eine disjunktive Normalform beschrieben werden
 - Erste programmierbare Logik: **PAL** (= Programmable Array Logic)
 - Mit programmierbarer UND und fester ODER „Matrix“. Nur 1x beschreibbar, denn die Verknüpfungen auf dem Chip werden durch nicht reversibles „Durchbrennen“ von Verbindungen beim Programmieren hergestellt.
 - Realisiert die disjunktive Normalform
 - Nachfolger: **GAL** (= Generic Array Logic)
 - GALs auch mit programmierbarem UND- und festem ODER Array
 - Können „gelöscht“ und dann neu beschrieben werden
 - Mittlerweile werden PALs und GALs nur noch selten eingesetzt